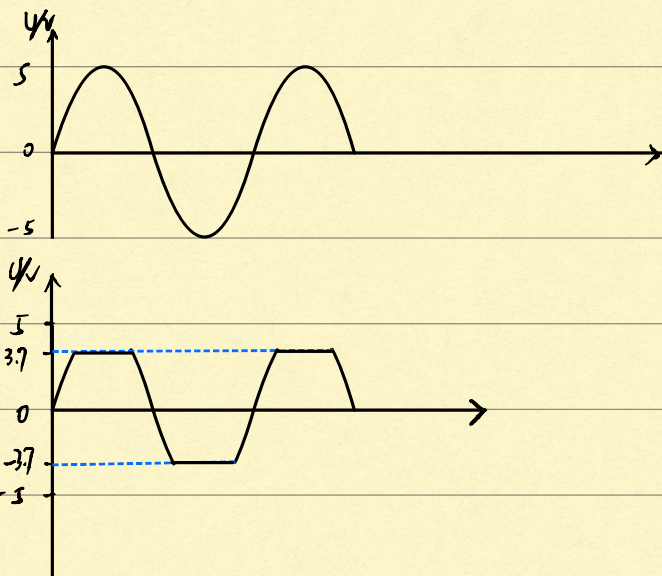


1.3



1.4. $i_D = \frac{U - 0.7}{R} = 2.6 \text{ mA}$ $r_d = \frac{U_T}{i_D} = 10 \Omega$

$i_d = \frac{u_d}{r_d} = \sin \omega t \text{ (mA)}$ $|i_d| = 1 \text{ mA}$

1.6. 1) $U_1 = 10 \text{ V}$. $U_{RL} = \frac{10}{3} \text{ V}$ $\therefore U_{RL} < U_Z$ $\therefore U_O = \frac{10}{3} \text{ V}$



$U_1 = 15 \text{ V}$ $U_{RL} = 5 \text{ V}$ $\therefore I_{PZ} = I_R - I_{RL} > I_{Zmin}$ $\therefore U_O = 5 \text{ V}$

$U_1 = 35 \text{ V}$ $U_{RL} = \frac{35}{3} \text{ V}$ $\therefore U_{RL} > U_Z$ $\therefore U_O = 6 \text{ V}$


$I_{OZ} = I_R - I_{RL} = 2 \text{ mA} - 12 \text{ mA} = -10 \text{ mA} < I_{Zmax}$ $\therefore U_O = 6 \text{ V}$

2) $I_{OZ} = (U_1 - U_Z) / R = 2 \text{ mA} > 15 \text{ mA} = I_{Zmax}$ 稳压管会损坏


1.8

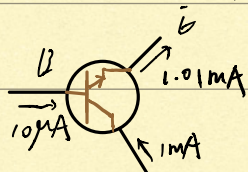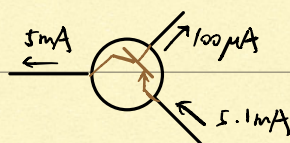 $\beta = 100$  $\beta = 50$


1.9

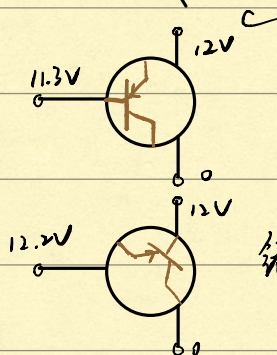


硅管

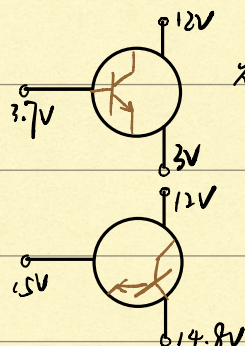


硅管

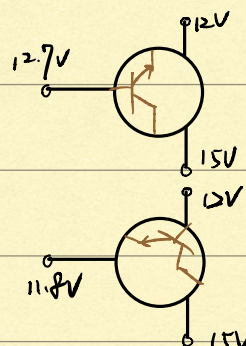


硅管

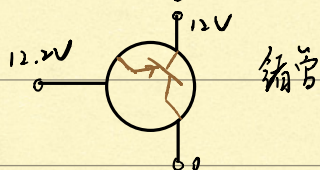

锗管

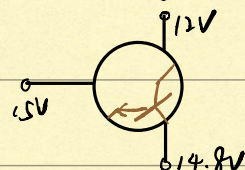

锗管

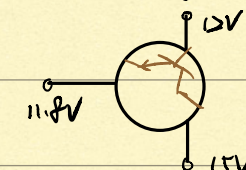

锗管

1.10. ① $U_{BB} = 0 \text{ V}$ 时. 截止. $U_O = 12 \text{ V}$

② $U_{BB} = 1 \text{ V}$ 时. 发射结正偏. 集电结反偏, 放大 $I_B = 0.6 \times 10^{-4} \text{ A}$

$\therefore I_E = 3 \text{ mA}$. $\therefore U_O = U_{CE} - I_E \cdot R_E = 9 \text{ V}$

③ $U_{BB} = 3 \text{ V}$ 时. $I_B = 4.6 \times 10^{-4} \text{ A}$ 若放大. 则 $I_E = \beta I_B = 23 \text{ mA}$ $U_O < U_{BE}$

\therefore 在饱和区. $U_O = U_{BE} = 0.7 \text{ V}$

补. 1. ① $V_1 = V_2 = 0$ 设 D_3 反偏 $I_{D_3} = 0A$

$$\begin{cases} 10 - 9.5 \times 10^3 \cdot I = V_0 \\ \frac{V_0 - 0.6}{0.5 \times 10^3} \times 2 = I \end{cases} \therefore \text{解得} \begin{cases} V_0 = 1.13 \\ I = 2.12 \times 10^{-3} A \end{cases}$$

$\because V_0 < 5V \therefore I_{D_3} > 0$ D_3 正偏 可行. $V_0 = 4.4V$.


$$\therefore I = 5.9 \times 10^{-4} A. \quad I_{D_1} = I_{D_2} = 7.6 \times 10^{-3} A \quad \therefore I_{D_3} = 1.46 \times 10^{-2} A$$

② $V_1 = 5V, V_2 = 2V$ D_3 为反偏 $\therefore I_{D_3} = 0A$

$$\therefore \frac{10 - V_0}{9.5 \times 10^3} = \frac{V_0 - 5.6}{0.5 \times 10^3} + \frac{V_0 - 2.6}{0.5 \times 10^3} \quad \therefore V_0 = 9.25V \quad \therefore D_3 \text{ 正偏, } D_1 \text{ 反偏}$$

$$\therefore V_0 = 4.4V \quad I = 5.9 \times 10^{-4} A. \quad I_{D_2} = 3.6 \times 10^{-3} A \quad \therefore I_{D_3} = 3.01 \times 10^{-3} A.$$

$$\therefore I_{D_1} = 0.$$

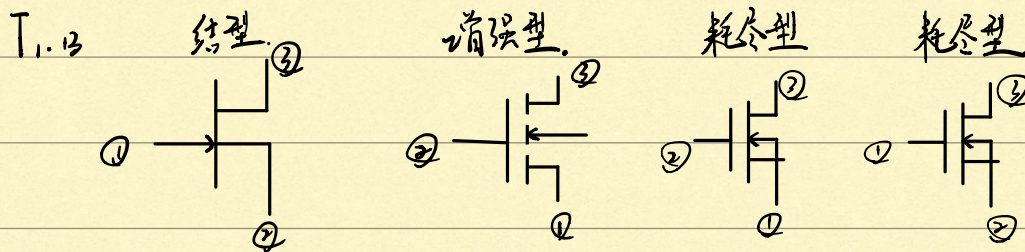

T_{1.14} $u_1 = 4V$ 时. 截止区 $u_1 = 8V$ 时. 恒流区 $u_1 = 12V$ 时. 可变电阻区

T_{1.15} (a) 有可能 (b) 不可能 (c) 不可能 (d) 有可能