第1章 常用半导体器件

知识点:

1、半导体基础知识

2、二极管,稳压二极管;

3、晶体管,场效应管。

1、半导体基础知识:

半导体的多子,少子;扩散运动,漂移运动;正偏反偏等等。

2、二极管:

a) 注意区分直流电阻和动态电阻:

直流: i-u 曲线与原点连线斜率的倒数;

动态: i-u 曲线切线斜率倒数。


b) 判断带有二极管的电路两端电压:将二极管两端开路,分析压差,如果正向再加入二极管,加上二极管导通压降。

稳压二极管:

a) 稳压区是在反向击穿处 电流增大到一定程度,在一定电流范围内,压降不变。

3、晶体管:

两种晶体管三个工作区对照表

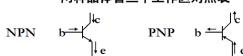

	$u_{\rm BE}$	u _{BC}	i _C	工作区	$u_{\rm EB}$	$u_{\rm CB}$	i _C	
	$\leq U_{\mathrm{on}}$	<0	0	截止区	$\leq U_{\mathrm{on}}$	<0	0	
NPN	$>U_{ m on}$	<0	$\beta i_{\rm B}$	放大区	$>U_{ m on}$	<0	$\beta i_{\rm B}$	PNP
	> U _{on}	>0	<βi _B	饱和区	>U _{on}	>0	<βi _B	

4、场效应管:

a) 分为结型场效应管(看起来简单的)和绝缘栅型场效应管,后者又分为增强型(三段)和耗尽型(一段)。每种又分为 N 沟道与 P 沟道。正好对称相反。

b)

 $U_{GS(\text{th})}$ 是增强型MOS管才有的!

 $U_{GS(off)}$ 是耗尽型MOS管和结型管!

c)

JFET的符号及特性总结

	符号	恒流区 条件、电流方程	转移特性	输出特性	
N沟 道 JFET	g d	$u_{GS} < 0$ $u_{GS(off)} < u_{GS} < 0$ $u_{DS} > 0$ $u_{DS} > u_{GS} - u_{GS(off)}$ $i_D = I_{DSS} (1 - \frac{u_{GS}}{U_{GS(off)}})^2$	$U_{ ext{GS(off)}} < 0$	U _{co} =0 U _{co} =0 U _{co} =0	
P沟道 JFET	g s	$u_{\text{GS}} > 0$ $u_{\text{GS(off)}} > u_{\text{GS}} > 0$ $u_{\text{DS}} < 0$ $u_{\text{DS}} < u_{\text{GS}} - u_{\text{GS(off)}}$ $i_{\text{D}} = I_{\text{DSS}} (1 - \frac{u_{\text{GS}}}{U_{\text{GS(off)}}})^2$	$U_{GS(off)}>0$ $U_{GS(off)}>0$ $U_{GS(off)}>0$ $U_{GS(off)}>0$ $U_{GS(off)}>0$	U _{0.0} =0	

MOSFET的符号及特性总结 JFET和耗尽型MOS管 增加了设计的灵活性!

		增加] 以 / 1 以 / 1 以 / 1 以 / 1 以 / 1 注:
N沟道 增强型	g B	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
N沟道 耗尽型	g	$u_{\rm GS}$ 设 $u_{\rm GS}>u_{\rm GS}({\rm off})$ 置范围 $u_{\rm DS}>u_{\rm GS}-u_{\rm GS}({\rm off})$ 宽 $i_{\rm D}=k_{\rm n}(u_{\rm GS}-U_{\rm GS}({\rm off}))^2$ $U_{\rm DS}>0$
P沟道 增 强型	g s	$\begin{array}{ccc} u_{\rm GS} \! < \! 0 & u_{\rm GS} \! < \! u_{\rm GS(th)} \! < \! 0 \\ u_{\rm DS} \! < \! 0 & u_{\rm DS} \! < \! u_{\rm GS} \! \cdot \! u_{\rm GS(th)} \\ i_{\rm D} \! = \! k_{\rm P} \! (\! - \! u_{\rm GS} \! + \! U_{\rm GS(th)})^2 \end{array} \qquad \begin{array}{c} U_{\rm GS(th)} \! < \! 0 \\ & & & & & & & & & & & & & & & & & &$
P沟道 耗尽型	g B	$u_{\rm GS}$ 设 $u_{\rm GS} < u_{\rm GS(off)}$ 置范围 $u_{\rm DS} < u_{\rm GS} - u_{\rm GS(off)}$ $v_{\rm DS} < v_{\rm GS} - v_{\rm GS(off)}$ $v_{\rm DS} < v_{\rm DS} <$